
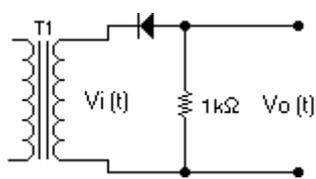


Guía de Problemas correspondiente al T.P. N° “Rectificadores con filtro”

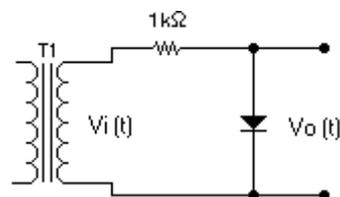
Graficar en un mismo par de ejes $V_i(t)$ y $V_o(t)$, considerando a $V_i(t)$ como señal senoidal cuyo valor eficaz medido con un multímetro en alcance de alterna es de 7V.




1)



2)

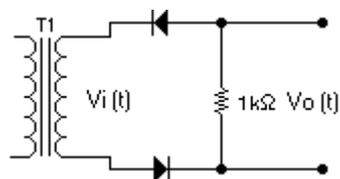

3)

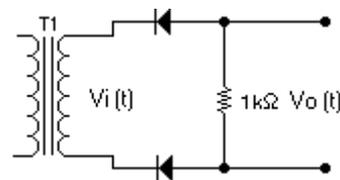

4)