
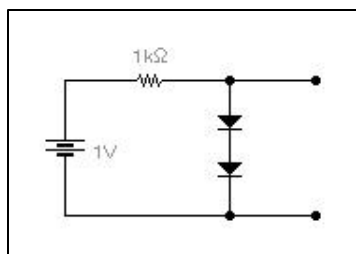


Guía de Problemas correspondiente al T.P. “Rectificadores”

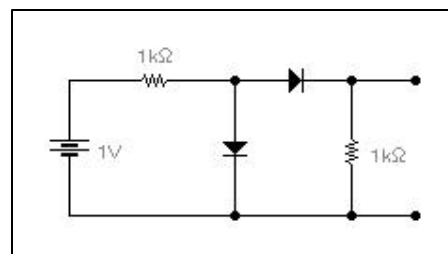
- 1) Para los siguientes circuitos calcular las corrientes en cada rama y la tensión de salida. Considerar componentes ideales.




a)




b)

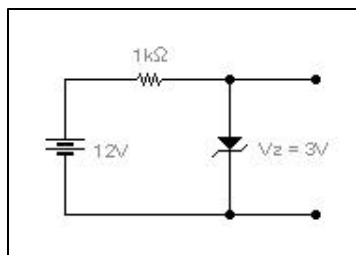


c)

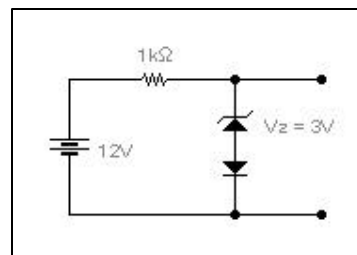

d)

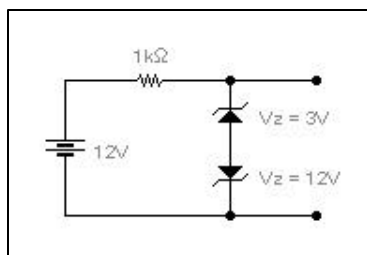

e)

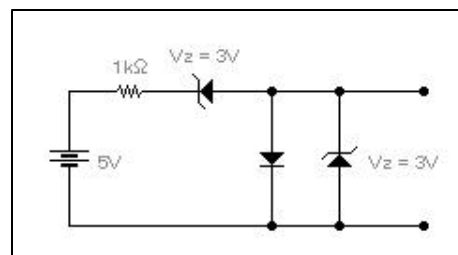

f)